# Projektowanie układów elektronicznych

Prowadzący: dr hab. inż. Cezary Worek



# Sprawozdanie

# Bezprzewodowy czujnik sterowania oświetleniem – ultra low-power

Autor:

Łukasz Sajdak

# Spis treści

| 1. Cel projektu         | 3  |
|-------------------------|----|
| 2. Założenia projektowe |    |
| 3. Zasada działania     |    |
| 4. Schemat blokowy      |    |
| 4.1 Dobór Komponentów   |    |
| 4.2 Software            | 5  |
| 5. Schemat ideowy       | 5  |
| 6. Projekt PCB          | 6  |
| 8. Symulacje            | 7  |
| 9. Wycena               | 10 |
| 10. Podsumowanie        | 11 |
| 11. Bibliografia        | 11 |
|                         |    |

#### 1. Cel projektu

Celem projektu było stworzenie czujnika sterowania oświetleniem, którego działanie jest oparte na wykryciu klaśnięcia użytkownika. System wykorzystuje mikrokontroler, mikrofon MEMS oraz technologię Bluetooth Low Energy (BLE), umożliwiając efektywne zarządzanie zużyciem energii i detekcję dźwięku w trybie ultra-low power.

## 2. Założenia projektowe


- Analogowy tor wejściowy audio wstępna obróbka sygnału dźwiękowego.
- Obróbka sygnału na mikrokontrolerze mikrokontroler powinien umożliwiać efektywną cyfrową analizę sygnału audio w celu wykrywania charakterystycznych wzorców dźwiękowych.
- ➤ Interfejs: bezprzewodowy BLE System musi posiadać energooszczędny interfejs komunikacyjny BLE.
- **Zasilanie: Ultra Low Power** Całość urządzenia powinna być zoptymalizowana pod kątem minimalnego zużycia energii, co pozwoli na długotrwałą pracę na baterii.
- Projekt komercyjny Urządzenie musi być dostosowane do codziennego użytku w warunkach domowych.

#### 3. Zasada działania

- 1. Urządzenie znajduje się w trybie głębokiego uśpienia (deep sleep), minimalizując zużycie energii.
- 2. Mikrofon MEMS z funkcją Wake-on-Sound nasłuchuje otoczenia i po wykryciu sygnału akustycznego aktywuje mikrokontroler, przechodząc jednocześnie w tryb normalnej pracy.
- 3. Sygnał zostaje wzmocniony, przefiltrowany w analogowym torze audio i przekazany przez detektor obwiedni do ADC.
- 4. Mikrokontroler pobiera dane z przetwornika ADC i analizuje sygnał w celu rozpoznania charakterystycznego wzorca klaśnięcia.
- 5. Po pozytywnej detekcji wysyłana jest komenda sterująca przez interfejs Bluetooth Low Energy (BLE).
- 6. Po zakończeniu transmisji system automatycznie przechodzi z powrotem do trybu uśpienia, oczekując na kolejne zdarzenie dźwiękowe.
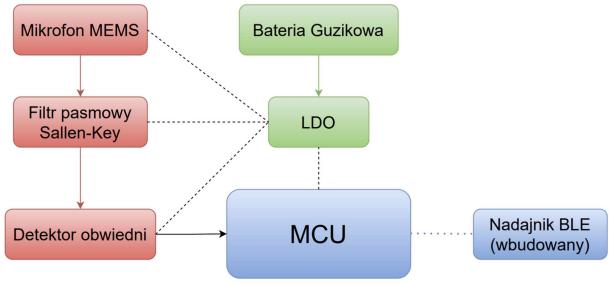
#### 4. Schemat blokowy

Poniżej przedstawiono ogólny schemat blokowy systemu, który ilustruje połączenia między wszystkimi kluczowymi komponentami projektu czujnika sterowania oświetleniem (Rys.1).



Rys. 1 Schemat blokowy projektu

#### 4.1 Dobór Komponentów

#### Dobór komponentów:

- mikrokontroler Seeed Xiao BLE nRF52840 mikrokontroler z wbudowanym BLE i bardzo niskim zużyciem energii.
- mikrofon MEMS VM1010 niskoszumny mikrofon MEMS z funkcją Wake-on-Sound.
- stabilizator TPS78333 LDO 3.3V o bardzo małym prądzie spoczynkowym.
- TLV9044 czterokanałowy wzmacniacz operacyjny
- bateria Li-Ion 3,7V zasilanie

#### Kluczowe elementy:

**Mikrokontroler Seeed XIAO nRF52840** odpowiada za cyfrowe przetwarzanie sygnałów pochodzących z mikrofonu, w tym analizę próbek audio w celu wykrycia wzorca klaśnięcia, a także za zarządzanie komunikacją bezprzewodową w standardzie Bluetooth Low Energy (BLE), umożliwiając przesyłanie komend do innych urządzeń.

**Mikrofon MEMS VM1010** pełni rolę czujnika akustycznego – jego funkcja Wake-on-Sound pozwala wykryć dźwięk i aktywować system z trybu uśpienia, co znacząco ogranicza zużycie energii.

**Detektor obwiedni** – został zrealizowany w oparciu o układ diodowy, który cechuje się niskim poborem mocy, co jest zgodne z założeniem minimalizacji zużycia energii. Choć tego typu detektor może wprowadzać pewne zniekształcenia sygnału, okazał się wystarczający do klaśnięcia.

## 4.2 Software

#### Detekcja klaśnięcia:

## 1. Tryb czuwania (Sleep + Wake-on-Sound)

Mikrokontroler przez większość czasu pozostaje w trybie głębokiego uśpienia (deep sleep). Wybudzany jest jedynie wtedy, gdy mikrofon MEMS wykryje impuls akustyczny o odpowiednim poziomie, uruchamiając funkcję Wake-on-Sound.

# 2. Pobieranie próbek z przetwornika ADC

Po wybudzeniu system rozpoczyna akwizycję sygnału za pomocą wbudowanego przetwornika analogowo-cyfrowego.

#### 3. Analiza sygnału i detekcja wzorca klaśnięcia

Pobrane dane są analizowane pod kątem amplitudy, kształtu i czasu trwania impulsu. Jeśli sygnał spełnia warunki charakterystyczne dla klaśnięcia, zostaje rozpoznane zdarzenie.

# 4. Transmisja komendy przez BLE


Po wykryciu klaśnięcia mikrokontroler inicjuje transmisję danych przez interfejs Bluetooth Low Energy, wysyłając komendę sterującą (np. "toggle światło") do odbiornika.

#### 5. Powrót do trybu uśpienia

Po zakończeniu transmisji system automatycznie przechodzi z powrotem w tryb głębokiego uśpienia, oczekując na kolejne wybudzenie przez mikrofon.
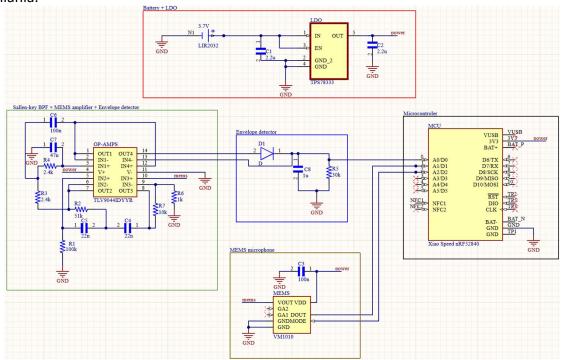
# 5. Schemat ideowy


Poniżej przedstawiono szczegółowy schemat ideowy (Rys. 2), który prezentuje połączenia między mikrofonem, analogowym torem audio, mikrokontrolerem i układem zasilania.




Rys. 2 Schemat Ideowy
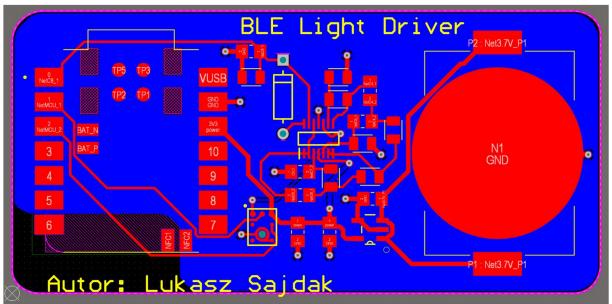
# 6. Projekt PCB


Projekt PCB uwzględnia szersze ścieżki zasilania o szerokości 0,5 mm w celu minimalizacji spadków napięcia i zapewnienia stabilności pracy układu. Pod anteną BLE celowo nie umieszczono pola masy, aby uniknąć zakłóceń i poprawić parametry transmisji bezprzewodowej. Wszystkie komponenty zostały rozmieszczone możliwie blisko siebie, co pozwoliło na zmniejszenie wymiarów płytki i ograniczenie długości ścieżek sygnałowych. Poniżej przedstawiono graficzne wizualizacje zaprojektowanej płytki PCB. (Rys. 3-5).



Rys. 3 Widok warstw PCB.

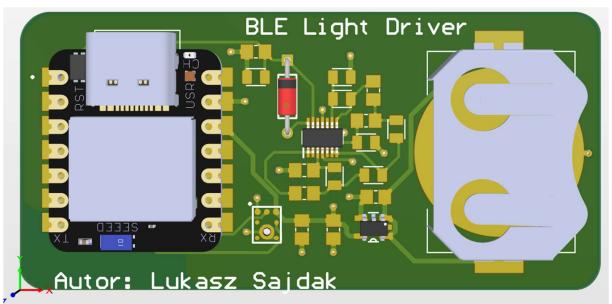


Rys. 4 Widok 3D PCB (przód).

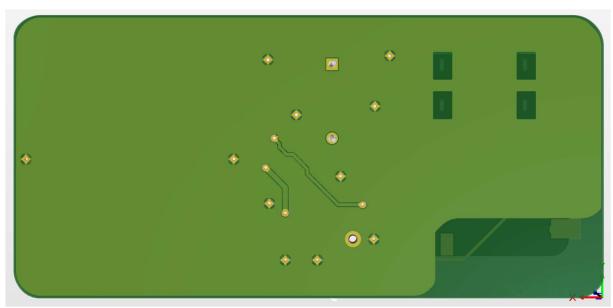

Rys. 5 Widok 3D PCB (tył).
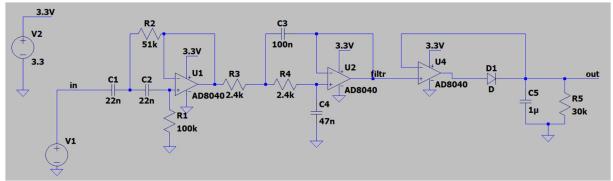
# 8. Symulacje


W celu weryfikacji poprawności działania analogowego toru wejściowego audio przeprowadzono symulacje w środowisku **LTspice**. Skupiono się na analizie pasmowoprzepustowego filtru analogowego typu Sallen-Key oraz detektora obwiedni, które odpowiadają za wstępne przetwarzanie sygnału akustycznego. Wyniki symulacji potwierdzają skuteczność filtracji i przygotowania sygnału do dalszej analizy na mikrokontrolerze.



Rys. 6 Układ, który został poddany symulacji

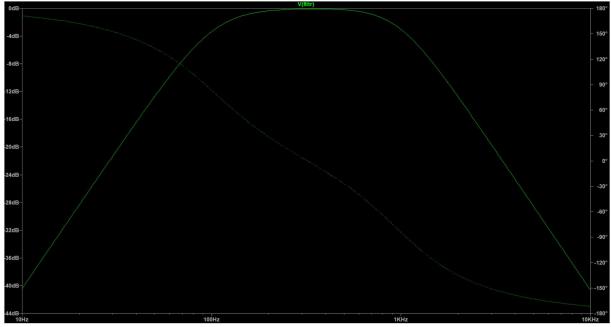
# 8.1 Filtr Pasmowy

Filtr Sallen-Key BPF zaprojektowano zgodnie z instrukcją: Texas Instruments - Filter Design in Thirty Seconds $^{[6]}$  strona 7. Następnie przesymulowano go w programie LTSpice i otrzymano następujące wyniki:




Rys. 7 Analiza AC filtru

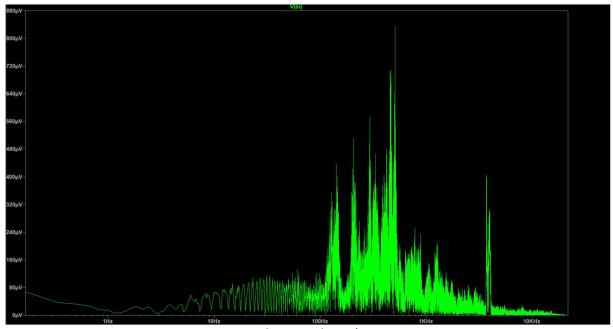Udało się uzyskać filtr pasmowo przepustowy od ±100Hz do ±1kHz. Przez filtr następnie przepuszczono testowy sygnał składający się z mowy oraz trzech klaśnięć. Dodatkowo na sygnał nałożono pisk o częstotliwości około 5kHz. Analiza widma sygnału potwierdziła poprawność działania filtru. (Rys. 8 i Rys. 9)




Rys. 8 Widmo sygnału wejściowego

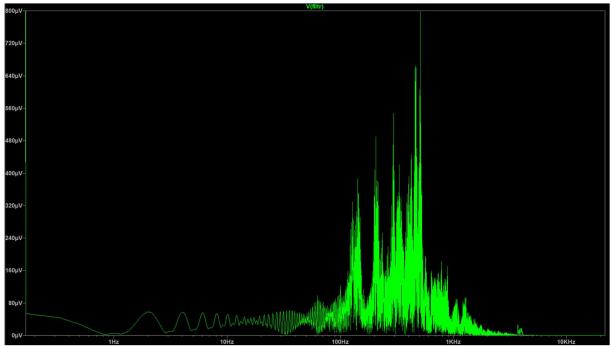

Rys. 9 Widmo sygnału na wyjściu filtru
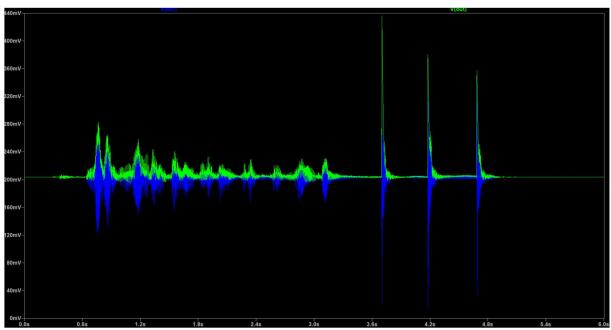
# 8.2 Detektor obwiedni

Następnie przefiltrowany sygnał przechodzi przez detektor obwiedni, który również przesymulowano i przedstawiono poniżej. (Rys. 10)



Rys. 10 Detektor obwiedni

# 9. Wycena

| Designator | Value/Type | Symbol              | Ilość | Cena/szt | Cena     | Dostawca    | Link        |
|------------|------------|---------------------|-------|----------|----------|-------------|-------------|
| 3.7V       | LIR2032    | BAT-HLD-001-TR      | 1     | 2,29 zł  | 2,29 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| C1, C2     | 2.2u       | CL21B222JBANNNC     | 2     | 0,08 zł  | 0,17 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| C3, C6     | 100n       | CL21B104KCFNNNE     | 2     | 0,04 zł  | 0,07 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| C4, C5     | 22n        | CL21B223KBANFNC     | 2     | 0,07 zł  | 0,14 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| C7         | 47n        | CL21B473KBCNNNC     | 1     | 0,07 zł  | 0,07 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| C8         | 1u         | CL21B105KBFNNNE     | 1     | 0,06 zł  | 0,06 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| D1         | BAT46      | BAT46               | 1     | 0,31 zł  | 0,31 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| LDO        | TPS783x    | TPS78333            | 1     | 0,55 zł  | 0,55 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| MCU        | nRF52840   | Xiao Speed nRF52840 | 1     | 28,74 zł | 28,74 zł | SpeedStudio | <u>Link</u> |
| MEMS       | VM1010     | Vesper VM1010       | 1     | 6,07 zł  | 6,07 zł  | xonelec     | <u>Link</u> |
| OP-AMPS    | TLV9044    | TLV9044IDYYR        | 1     | 2,24 zł  | 2,24 zł  | DigiKey     | Link        |
| R1         | 100k       | RG2012P-104-B-T5    | 1     | 0,21 zł  | 0,21 zł  | DigiKey     | Link        |
| R2         | 51k        | RC0805JR-0751KL     | 1     | 0,03 zł  | 0,03 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| R3, R4     | 2.4k       | RMCF0805JT2K40      | 2     | 0,04 zł  | 0,08 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| R5         | 30k        | RMCF0805FT30K0      | 1     | 0,04 zł  | 0,04 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| R6         | 1k         | RG2012P-102-B-T5    | 1     | 0,21 zł  | 0,21 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |
| R7         | 10k        | RR1220P-103-D       | 1     | 0,10 zł  | 0,10 zł  | DigiKey     | <u>Link</u> |

Założony nakład: 100 szt Koszt jednej sztuki: 41,37zł Koszt całkowity: 4136,57zł

#### 10. Podsumowanie

Projekt czujnika klaśnięcia został zrealizowany jako jako koncepcyjny prototyp, spełniający założenia energooszczędności, kompaktowości oraz możliwości bezprzewodowej integracji. Udało się skutecznie połączyć analogowy tor przetwarzania sygnału audio z cyfrową analizą w mikrokontrolerze i transmisją BLE, przy zachowaniu bardzo niskiego poboru mocy. System wykrywa pojedyncze klaśnięcie i może być wykorzystywany do sterowania oświetleniem lub innymi elementami systemów smart home.

W przyszłości możliwa jest rozbudowa projektu o:

- detekcję sekwencji klaśnięć
- integrację z aplikacją mobilną
- możliwość sterowania wieloma urządzeniami na podstawie ustalonych wzorców dźwiękowych.

# 11. Bibliografia

- [1] Dokumentacja mikrofonu VM1010
- [2] Dokumentacja Seeed Xiao BLE nRF52840
- [3] Dokumentacja nRF52840
- [4] Dokumentacja TPS78333
- [5] Dokumentacja TLV9044
- [5] Texas Instruments Analysis of the Sallen-Key Architecture

[https://www.ti.com/lit/an/sloa024b/sloa024b.pdf]

[6] Texas Instruments - Filter Design in Thirty Seconds

[https://www.vyssotski.ch/BasicsOfInstrumentation/FilterDesignIn30Seconds.pdf]

[7] Detektor obwiedni [http://old.zseii.edu.pl/archive/dydaktyka/elektronika/ue/06.html]